

**ELEKTRIESE TEGNOLOGIE: ELEKTRONIES**

**EKSAMENNOMMER**


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ANTWOORDBLAD**

Heg hierdie Antwoordblad as laaste bladsy van jou Antwoordboek vas.


Voltooi jou sketse in pen.

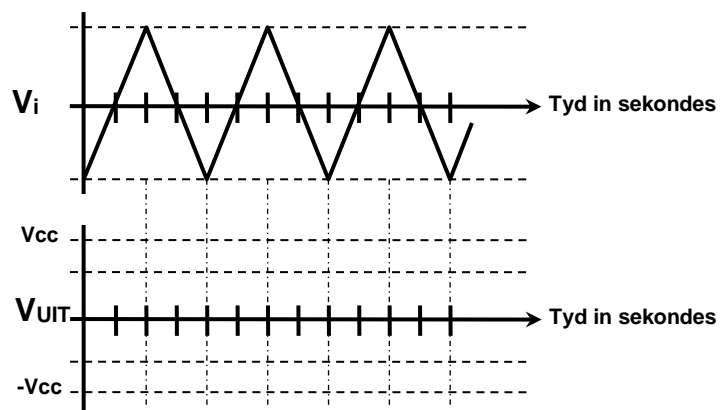**VRAAG 5.5.2 SKAKEL EN BEHEER KRINGBANE**




(2)

### VRAAG 5.7.2

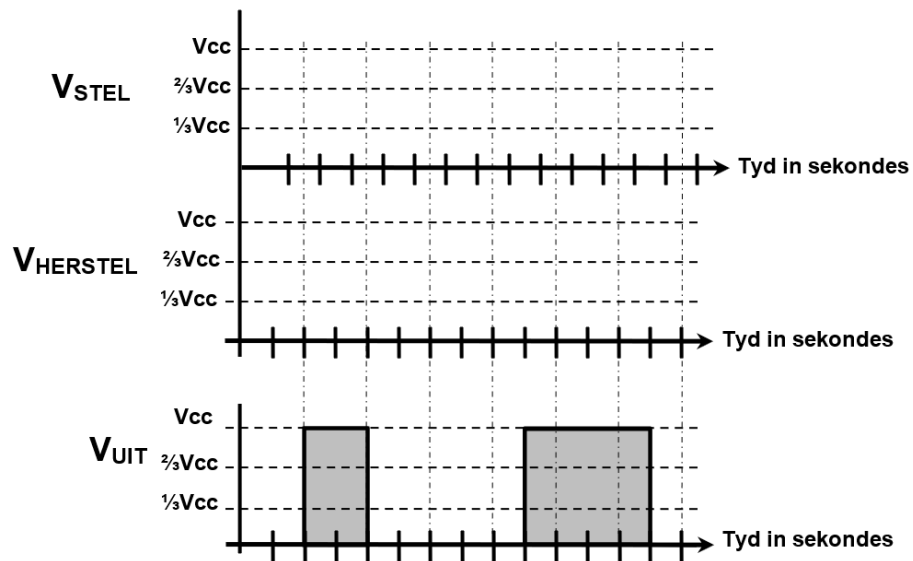

(5)

### VRAAG 6.1.4 VERSTERKER

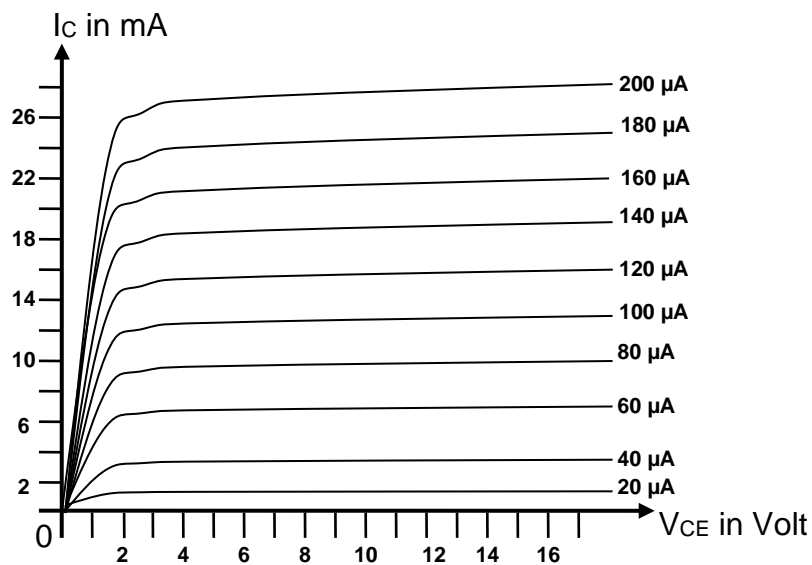

(3)